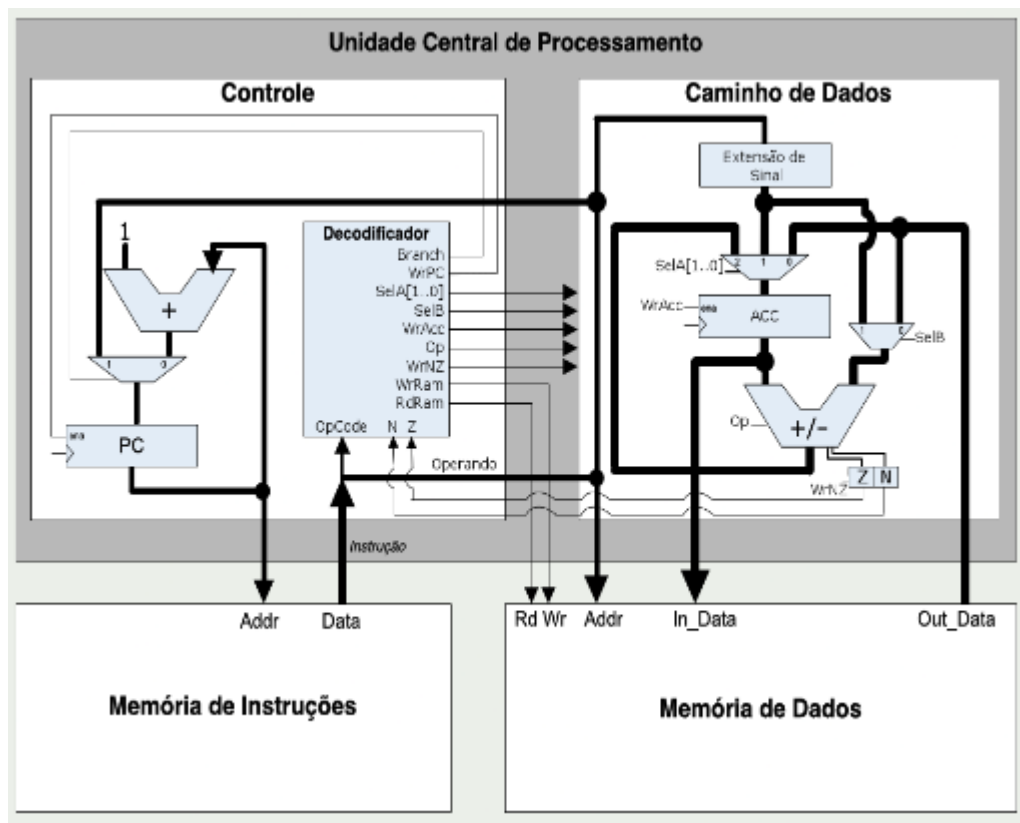




Cód. operação	Instrução	Operação
01000	BEQ endereço	Se (STATUS.Z=1) então PC ← endereço Se não PC ← PC + 1
01001	BNE endereço	Se (STATUS.Z=0) então PC ← endereço Se não PC ← PC + 1
01010	BGT endereço	Se (STATUS.Z=0) e (STATUS.N=0) então PC ← endereço Se não PC ← PC + 1
01011	BGE endereço	Se (STATUS.N=0) então PC ← endereço Se não PC ← PC + 1
01100	BLT endereço	Se (STATUS.N=1) então PC ← endereço Se não PC ← PC + 1
01101	BLE endereço	Se (STATUS.Z=1) ou (STATUS.N=1) então PC ← endereço Se não PC ← PC + 1
01110	JMP endereço	PC ← endereço
01111 - 11111	Reservados para as futuras gerações	

Mnemônico	Opcode [4..0]	N	Z	WrPC	SelA1	SelA0	SelB	WrAcc	OpSel	RdRam	WrRam	Branch	WrNZ
HLT	0 0 0 0	X	X	0	X	X	X	0	X	1	0	0	0
STO	0 0 0 1	X	X	1	X	X	X	0	X	0	1	0	0
LD	0 0 1 0	X	X	1	0	0	X	1	X	1	0	0	0
LDI	0 0 1 1	X	X	1	0	1	X	1	X	1	0	0	0
ADD	0 1 0 0	X	X	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1
ADDI	0 1 0 1	X	X	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1
SUB	0 1 1 0	X	X	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1
SUBI	0 1 1 1	X	X	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1
BEQ	1 0 0 0	X	0	1	X	X	X	0	X	1	0	0	0
	1 0 0 0	X	1	1	X	X	X	0	X	1	0	1	0
BNE	1 0 0 1	X	0	1	X	X	X	0	X	1	0	0	0
	1 0 0 1	X	1	1	X	X	X	0	X	1	0	1	0
BGT	1 0 1 0	0	0	1	X	X	X	0	X	1	0	0	0
	1 0 1 0	1	0	1	X	X	X	0	X	1	0	0	0
	1 0 1 0	1	1	1	X	X	X	0	X	1	0	0	0
	1 0 1 0	1	1	1	X	X	X	0	X	1	0	0	0
BGE	1 0 1 1	0	0	1	X	X	X	0	X	1	0	0	0
	1 0 1 1	0	1	1	X	X	X	0	X	1	0	0	0
	1 0 1 1	1	0	1	X	X	X	0	X	1	0	0	0
	1 0 1 1	1	1	1	X	X	X	0	X	1	0	0	0
BLT	1 1 0 0	0	0	1	X	X	X	0	X	1	0	1	0
	1 1 0 0	1	0	1	X	X	X	0	X	1	0	1	0
	1 1 0 0	1	1	1	X	X	X	0	X	1	0	0	0
	1 1 0 0	1	1	1	X	X	X	0	X	1	0	1	0
BLE	1 1 0 1	0	0	1	X	X	X	0	X	1	0	1	0
	1 1 0 1	0	1	1	X	X	X	0	X	1	0	1	0
	1 1 0 1	1	0	1	X	X	X	0	X	1	0	1	0
JMP	1 1 1 0	X	X	1	X	X	X	0	X	1	0	1	0

Uma breve explicação de cada campo da tabela:

- Opcode: É o que identifica o código de operação que irá passar pelo BIP 2
- N,Z: Valores dos Status no momento do desvio, só vão importar para processos com desvio condicional
- WrPC: Habilita a escrita no PC, sempre vai incrementar em 1 o processo
- SELA1, SELA0: Seleccionam o operando A da UA
- SELB: Selecciona o operando B da UA
- WrAcc: Habilita a escrita no acumulador
- OpSel: Escolhe se a UA soma ou subtrai
- RdRam: Habilita a leitura na memória de dados
- WrRam: Habilita a escrita na memória de dados
- Branch: Decide se o PC recebe o endereço do desvio ou PC+1
- WrNZ: Habilita a atualização das flags Z e N